گزارش آزمایش ۱: طراحی مدارهای ترکیبی با شماتیک

پوریا عرفانزاده ۴۰۱۱۱۰۹۱۸
فاطمه ابراهیمی ۴۰۱۱۱۰۹۳۱

۱.۱ مقدمه و اهداف

هدف آزمایش، آشنایی با طراحی شماتیک در ابزارهای CAD و پیاده‌سازی مدارهای ترکیبی روی FPGA است. مطابق دستور کار، مدارهای تشخیص مضرب ۳ و مضرب ۱۱ برای یک ورودی چهاررقمی BCD تنها با گیت‌های پایه طراحی می‌شوند.

۲.۱ طراحی مدار

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۳.۱ شبیه‌سازی و ارزیابی

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۴.۱ پیاده‌سازی روی برد

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۵.۱ نتایج

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

نتیجه‌گیری

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

منابع

۱. دستور کار آزمایشگاه سیستم‌های طراحی دیجیتال، آزمایش اول.