# گزارش آزمایش ۲: طراحی مدارهای ترتیبی با شماتیک

پوریا عرفانزاده ۴۰۱۱۱۰۹۱۸
فاطمه ابراهیمی ۴۰۱۱۱۰۹۳۱

## ۱.۲ مقدمه و اهداف

هدف آزمایش، طراحی شماتیک یک مدار ترتیبی برای کنترل اتاق انتظار با ظرفیت ۱۵ نفر است. مدار باید عبور هم‌زمان از ورودی و خروجی، محدودیت ظرفیت، زمان مجاز ورود و کنترل درها را با شمارنده‌ی Up/Down مدیریت کند.

## ۲.۲ طراحی مدار و نمودار حالت

*این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.*

## ۳.۲ شبیه‌سازی و محاسبه‌ی فرکانس کاری

*این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.*

## ۴.۲ پیاده‌سازی روی برد

*این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.*

## ۵.۲ نتایج

*این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.*

## نتیجه‌گیری

*این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.*

## منابع

۱. دستور کار آزمایشگاه سیستم‌های طراحی دیجیتال، آزمایش دوم.